

Field-Effect Transistor (FET)

Effect

Source

0V

Gate

5V

Drain


5V


nMOS
pMOS



0.7V





threshold
voltage



2V/1000


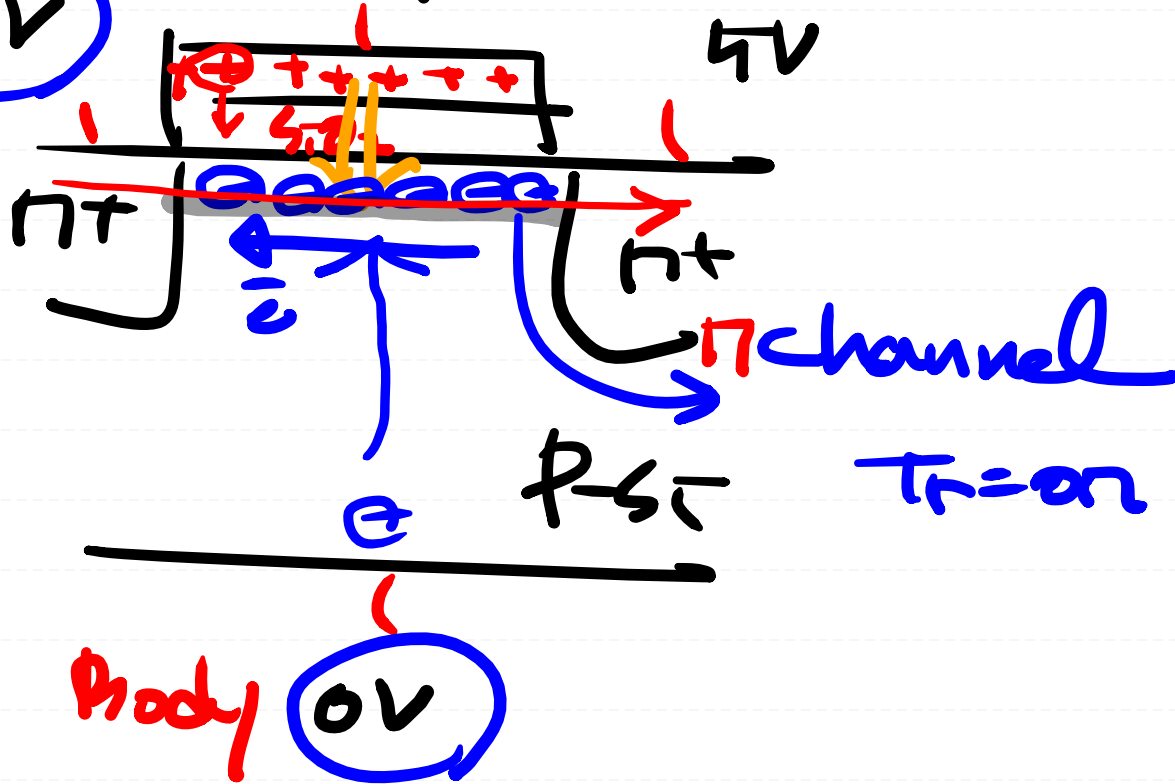


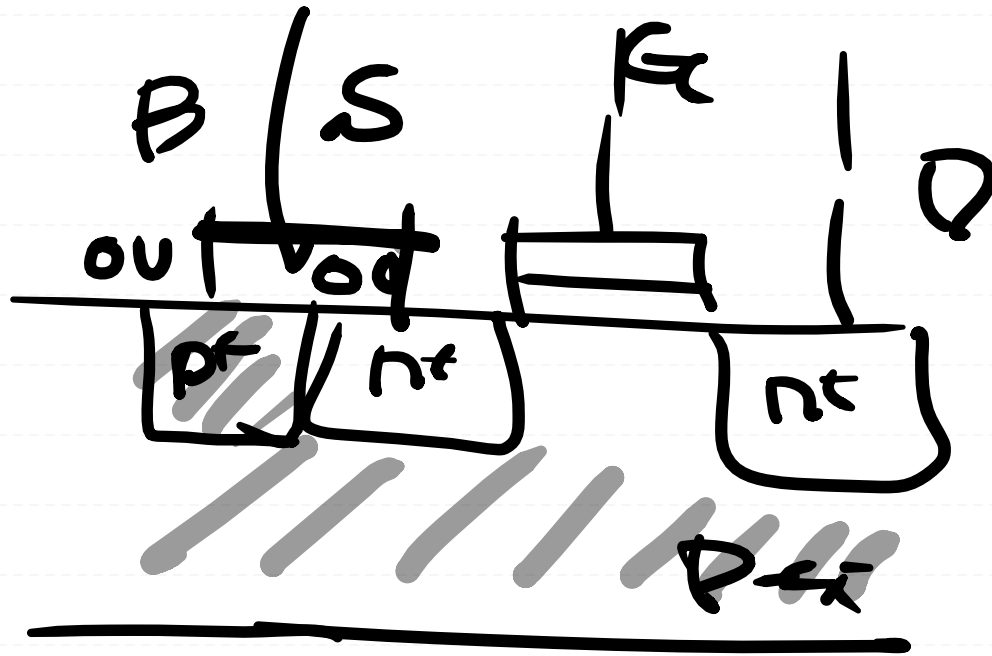

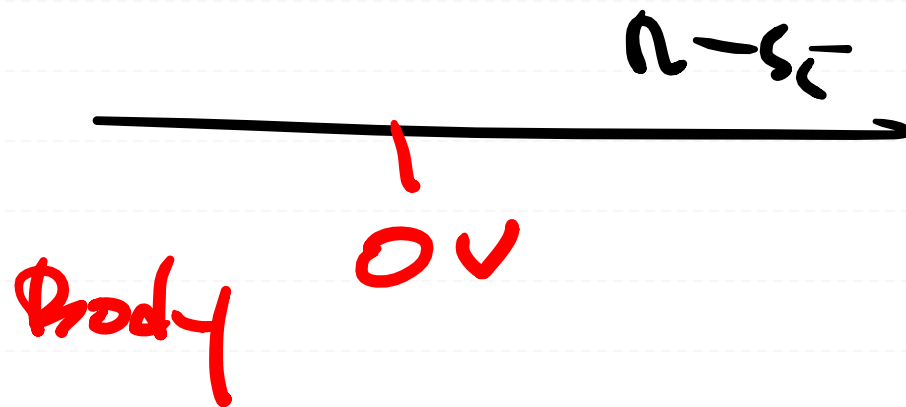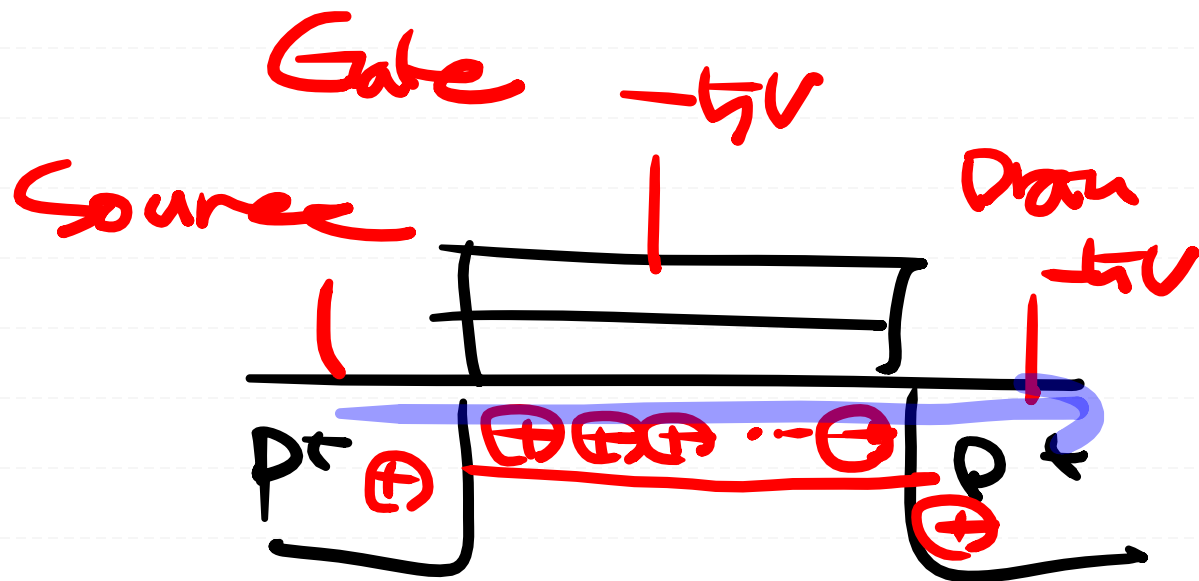

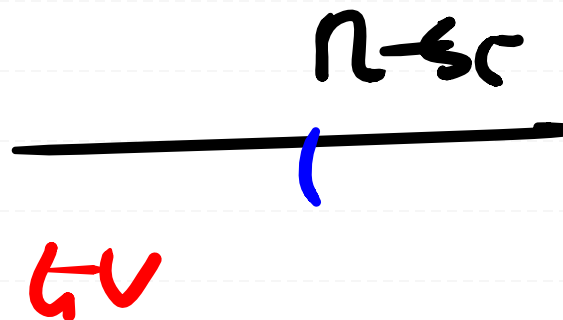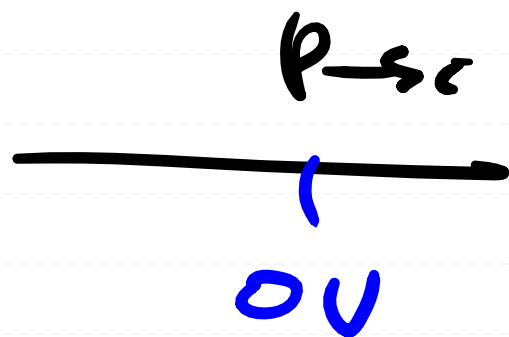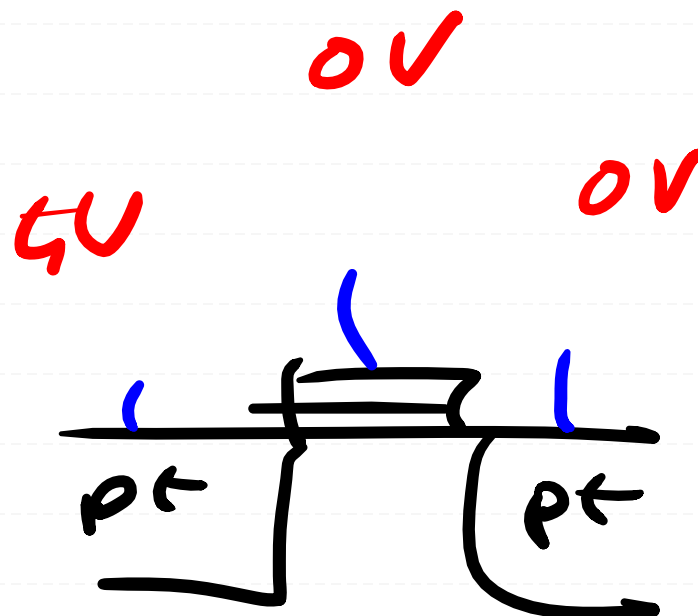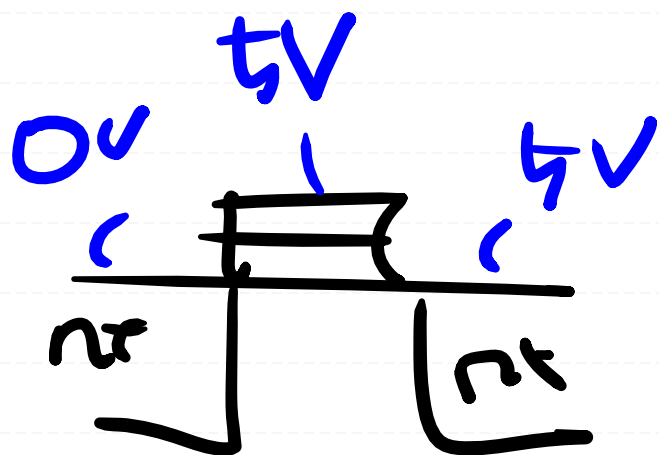

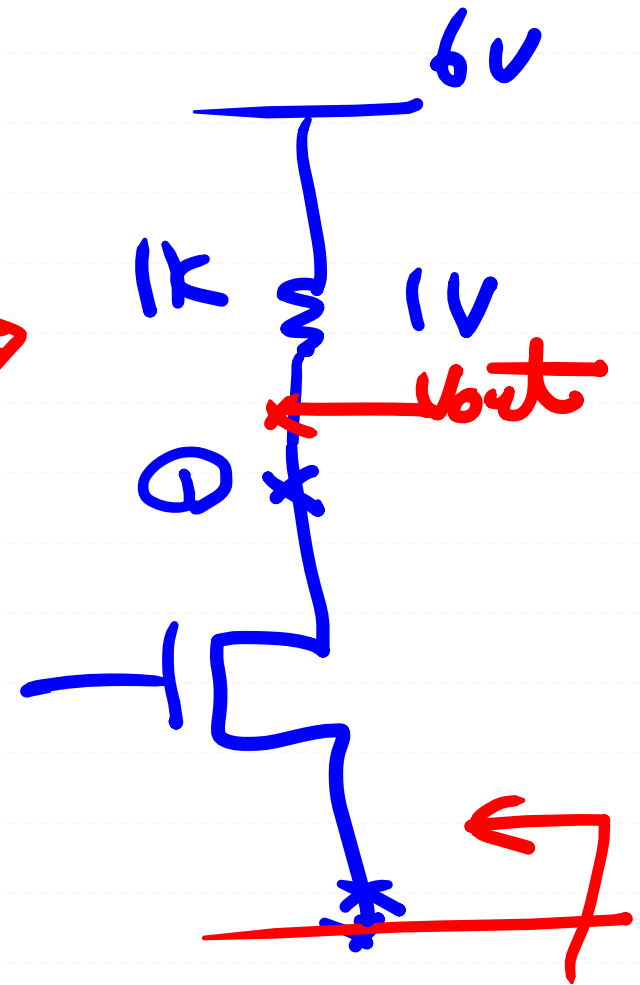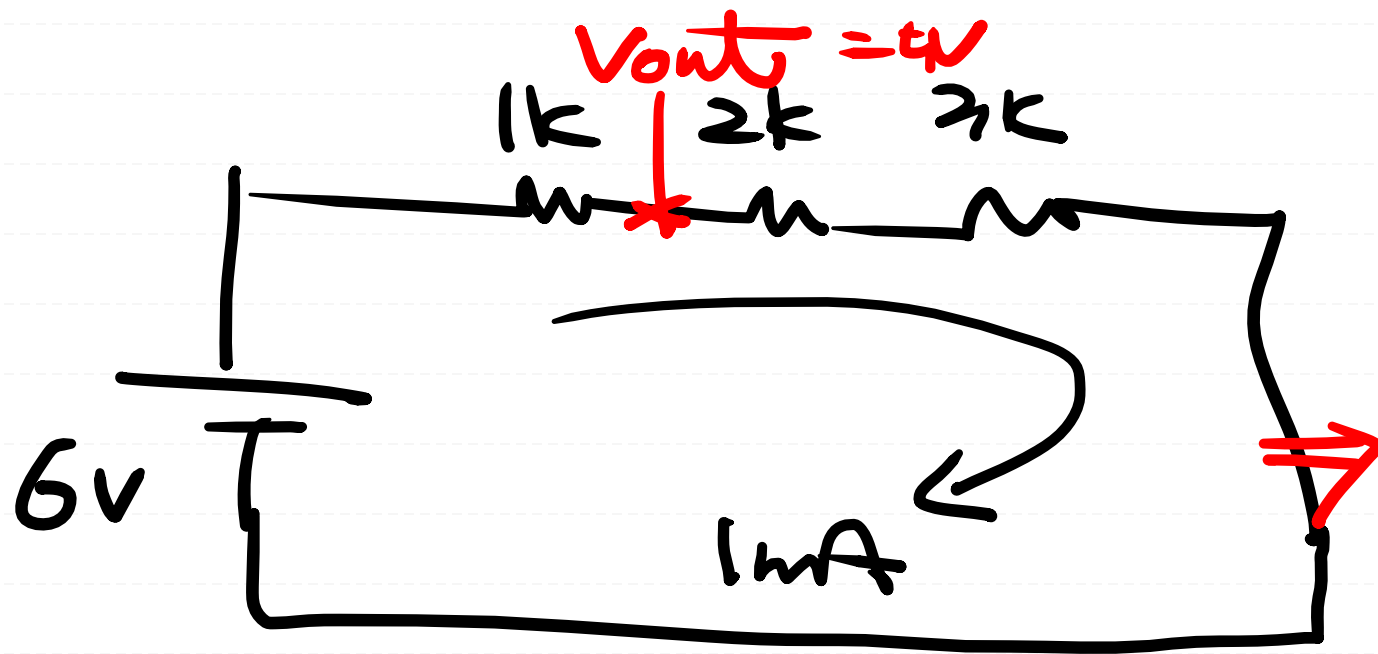

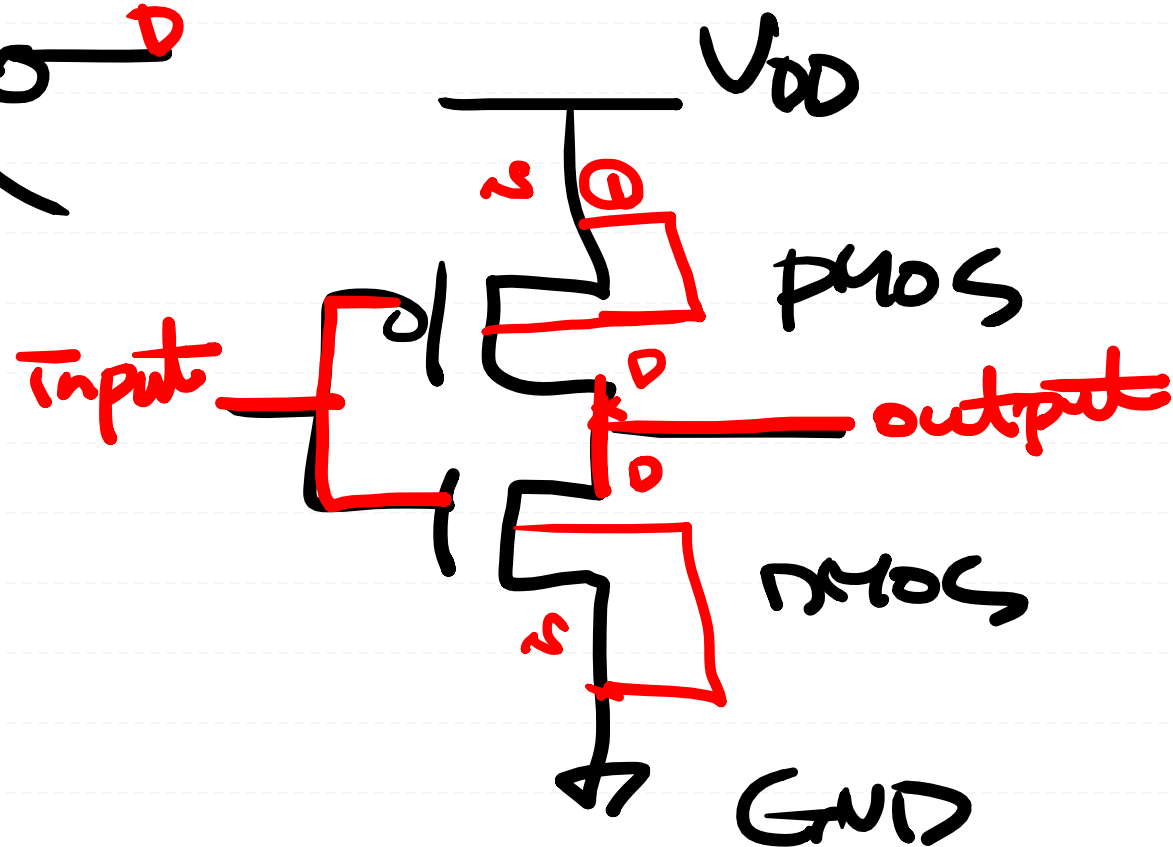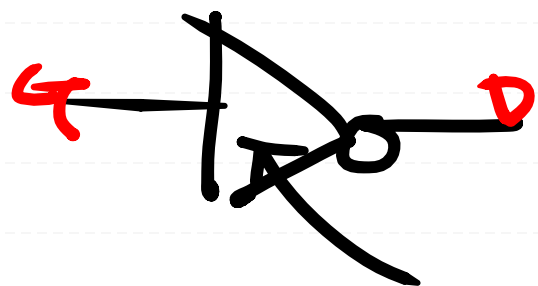

CMOS

Schematic




$$F = \overline{Q}$$

if Q is AND CMOS \rightarrow ~~both~~
NAND ~~both~~
OR NMOS ~~both~~
PMOS \rightarrow ~~both~~

$$F = \overline{A \cdot B}$$
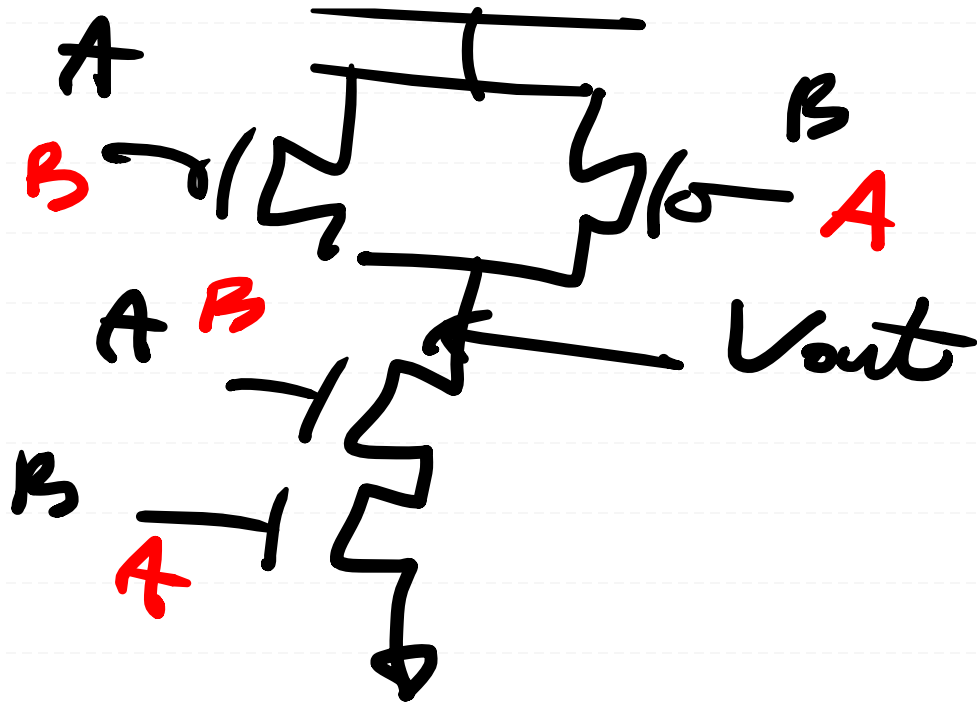
$$\square = A \cdot B \quad (\text{AND})$$




$$F = \square$$

$$2 \times 3$$

$$3 \times 2$$


$$F = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

$$\square = ABC$$

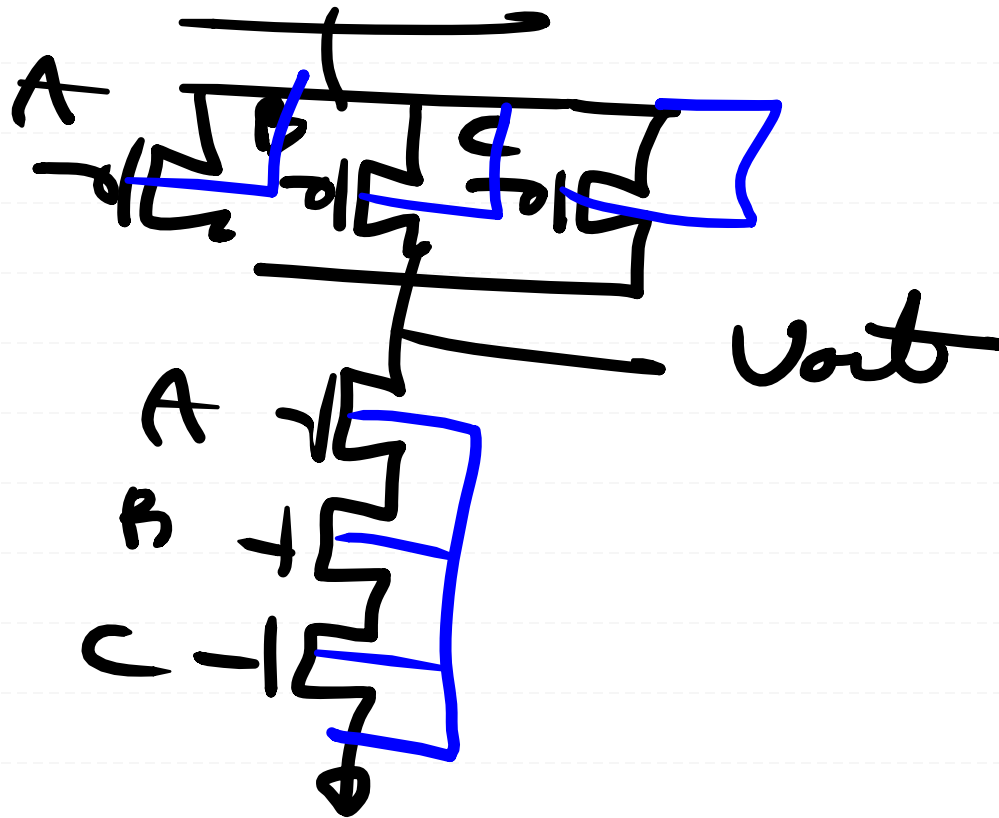

$$F = \overline{A+B}$$


$$\square = A+B$$

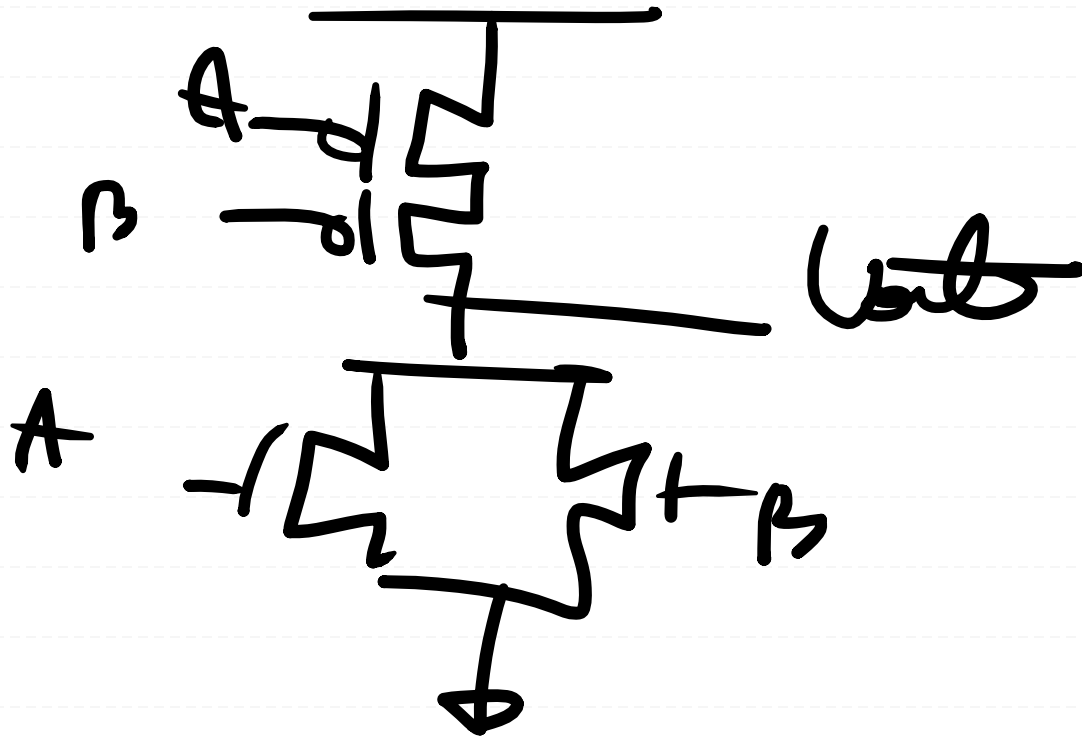

$$F = A \cdot B$$


$$= \overline{\overline{A \cdot B}}$$

$$\square = \overline{A \cdot B}$$

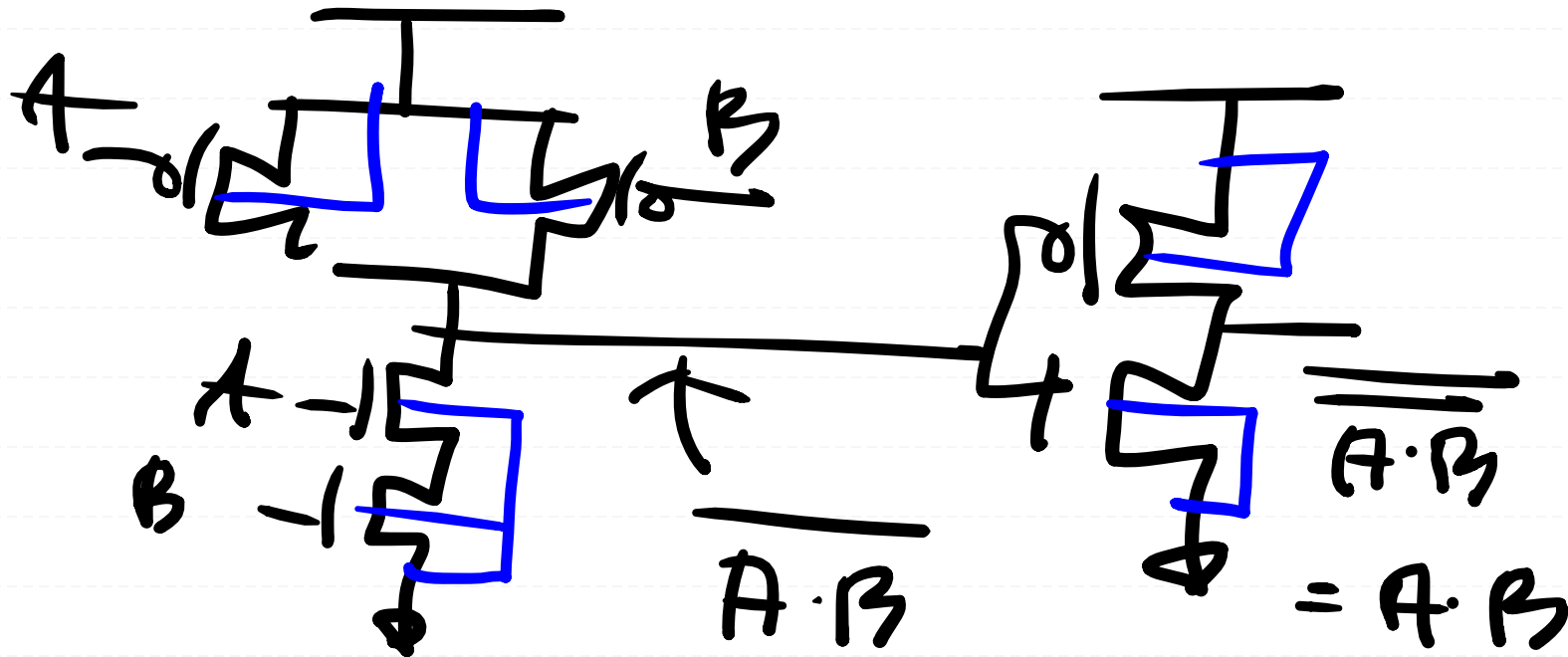




$$F = \overline{A \cdot B + C}$$


CMOS Schenutrc

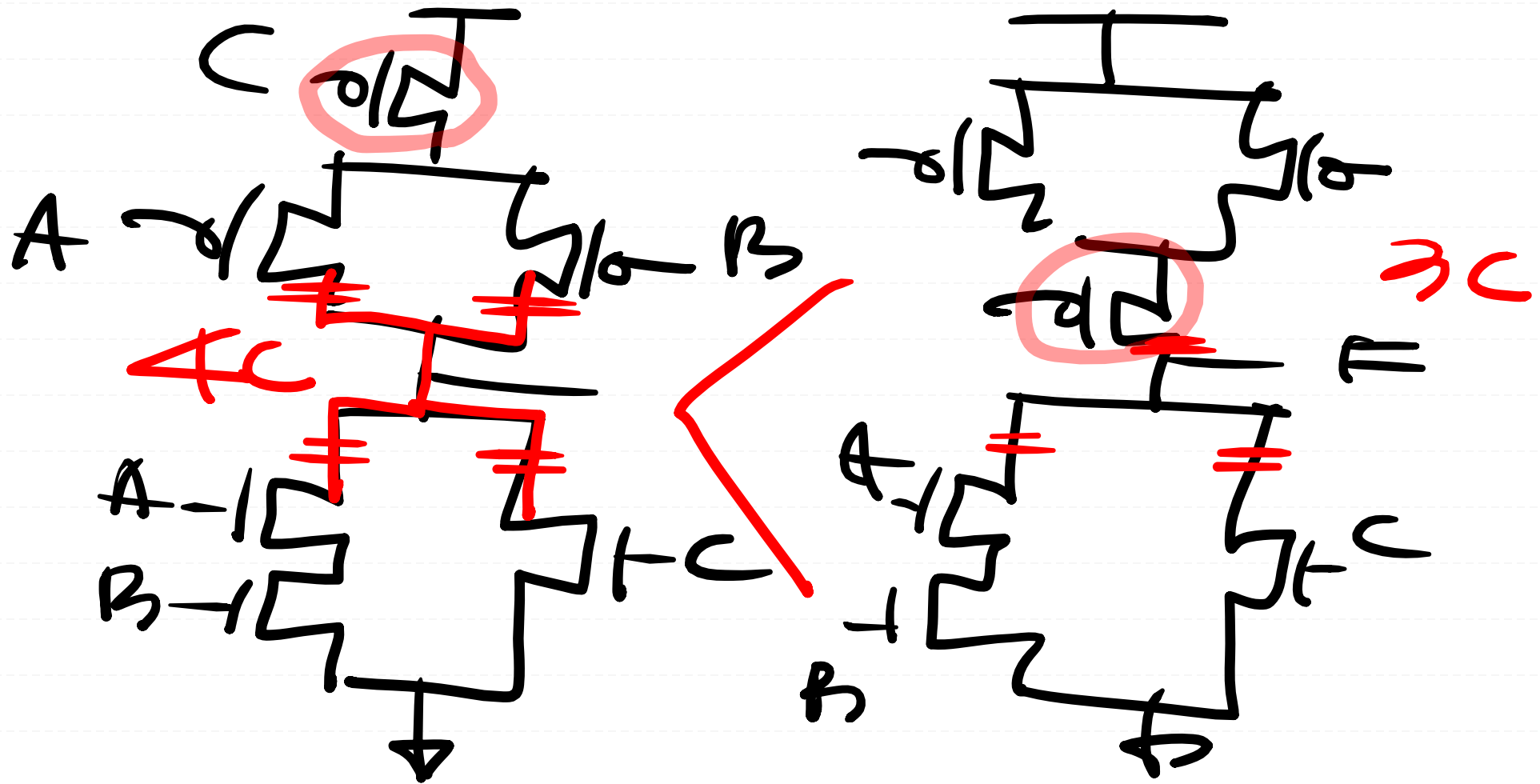


$$F = A \cdot B + C \cdot D$$

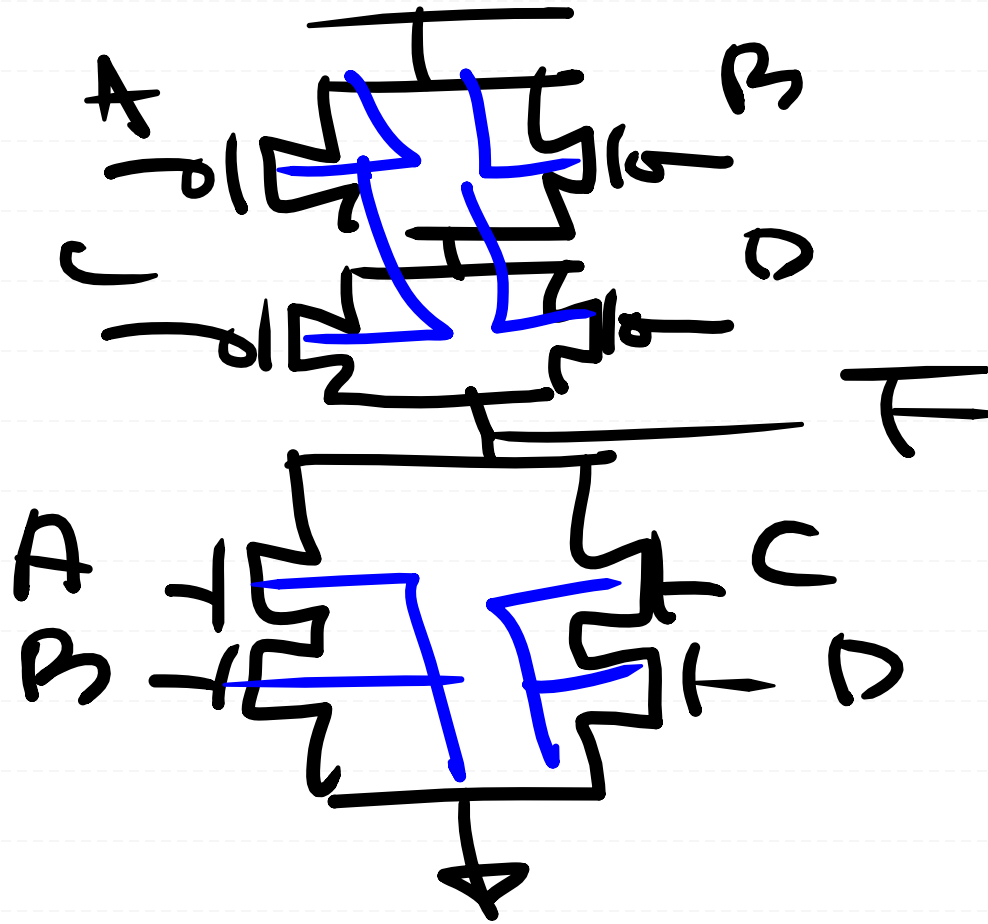

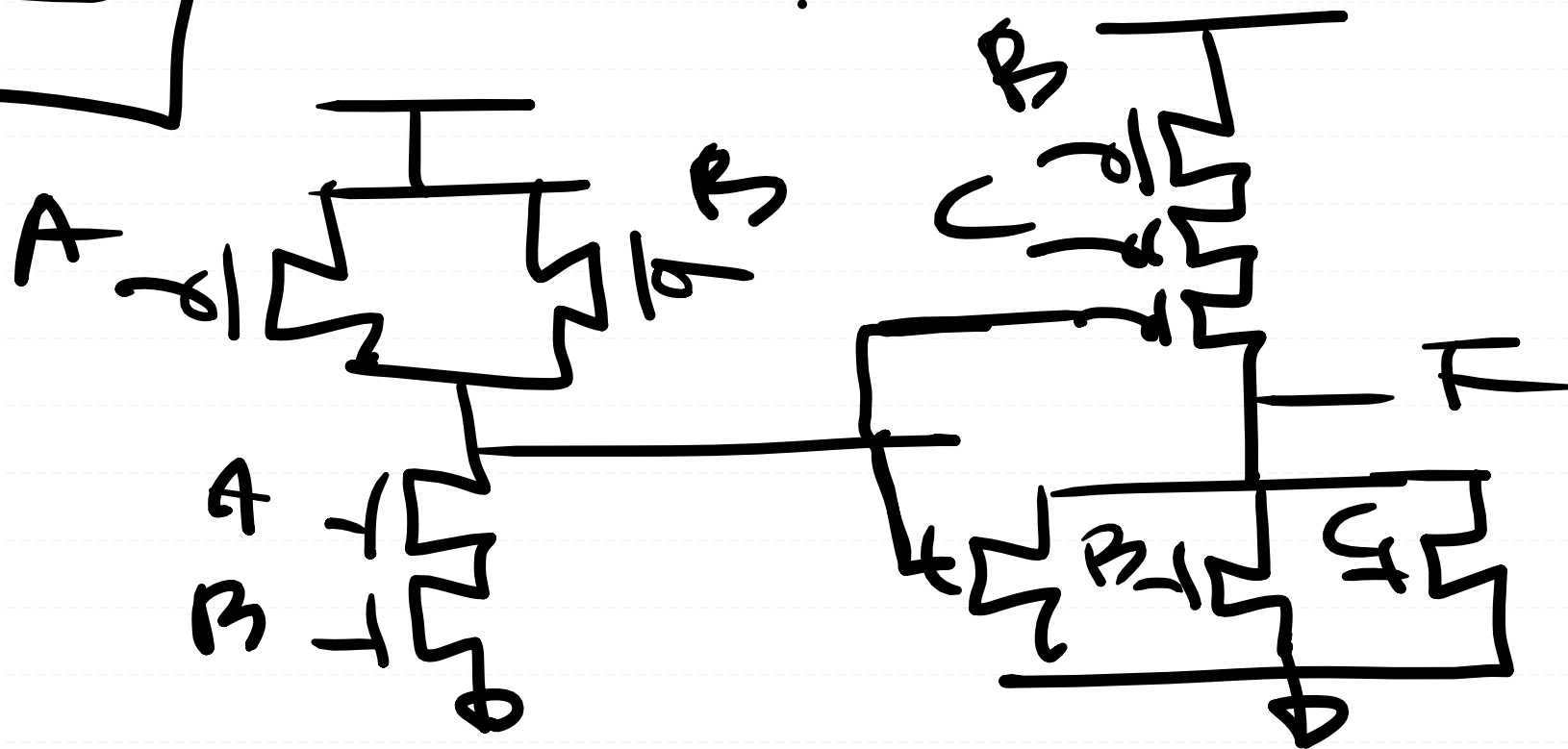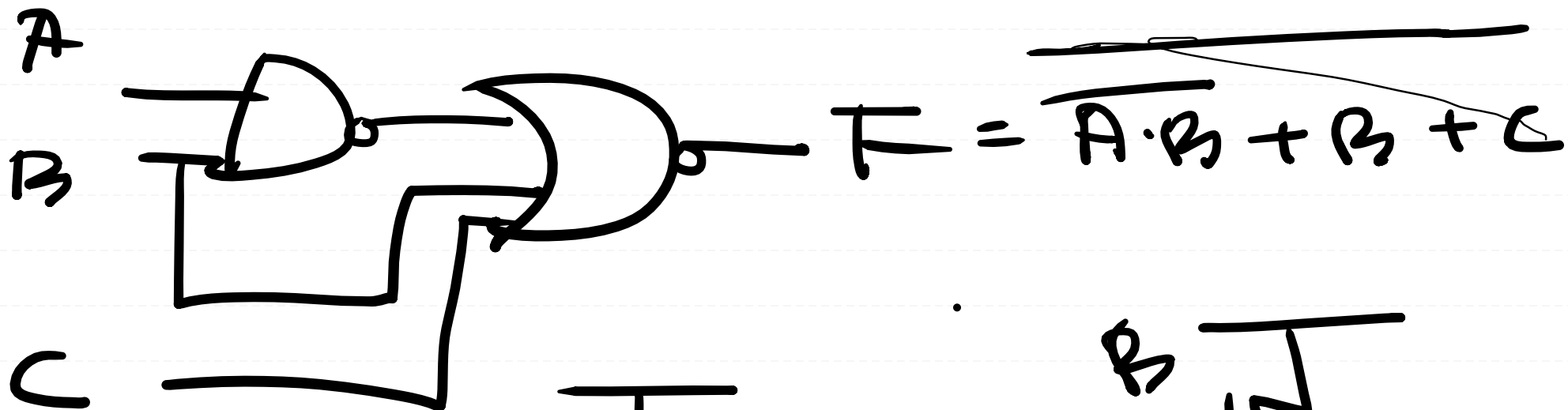

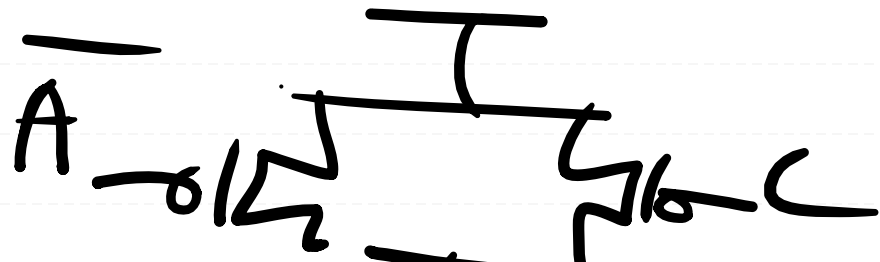
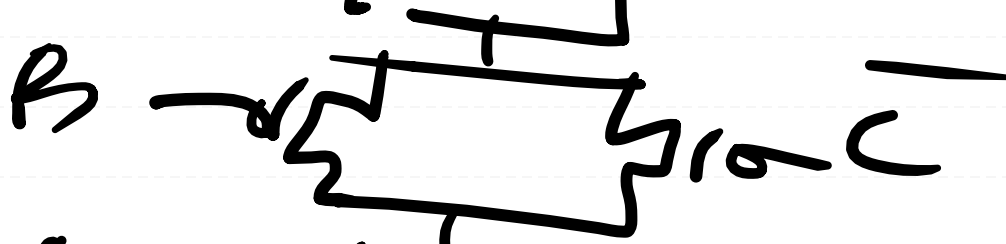
$$\overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{C}$$






$$14 + 4 \rightarrow (19)$$



$$(22)$$

$$(39)$$

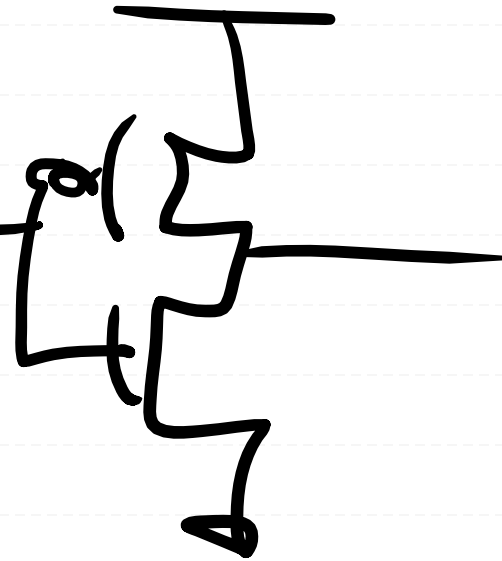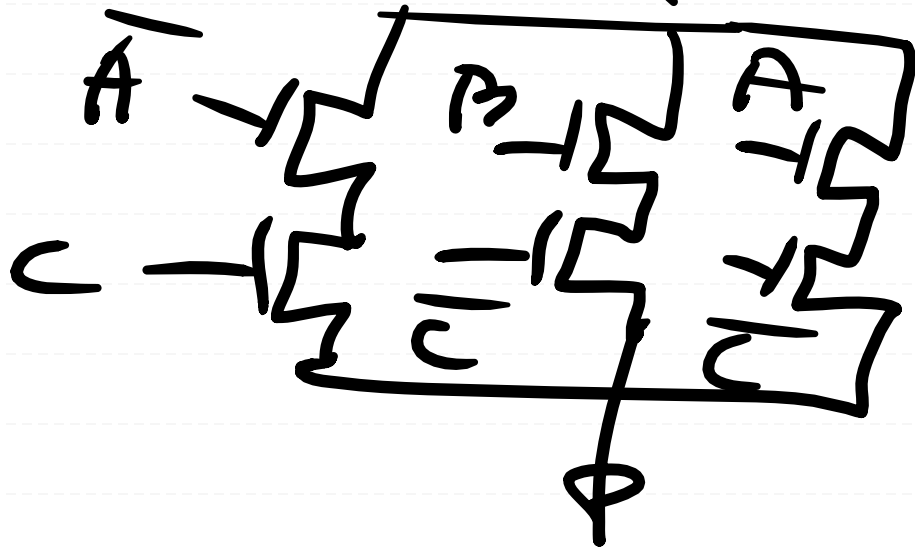

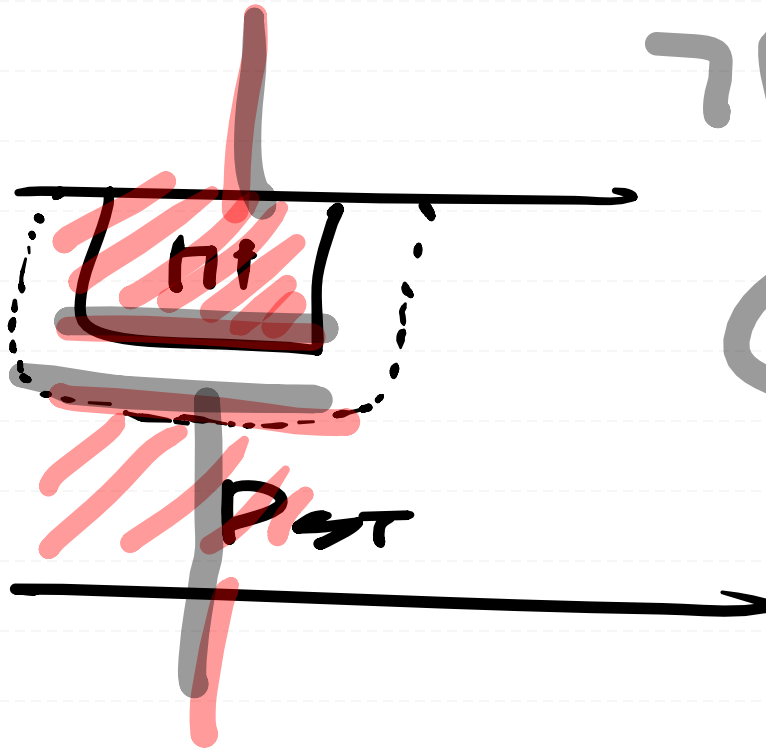

7/12/14

Cap.

$$T = R \times C$$